

فیزیک (۲)

به هم بستن مقاومت‌ها (۵ از ۶)

برای به دست آوردن بیش‌ترین یا کم‌ترین توان مصرفی یک مقاومت یا کل مدار
۲ راه دارید:

(۱) تقسیم جریان‌ها را در شاخه‌ها دنبال کنید.

(۲) تقسیم ولتاژها را دنبال کنید.