

فیزیک ۲ مخصوص تجربی

به هم بستن مقاومت ها (4 از 6)

برای به دست آوردن بیشترین یا کمترین توان مصرفی یک مقاومت یا کل مدار ۲ راه دارید:

(1) تقسیم جریانها را در شاخهها دنبال کنید.

(2) تقسیم ولتاژها را دنبال کنید.

مدرسه مجازی اینو